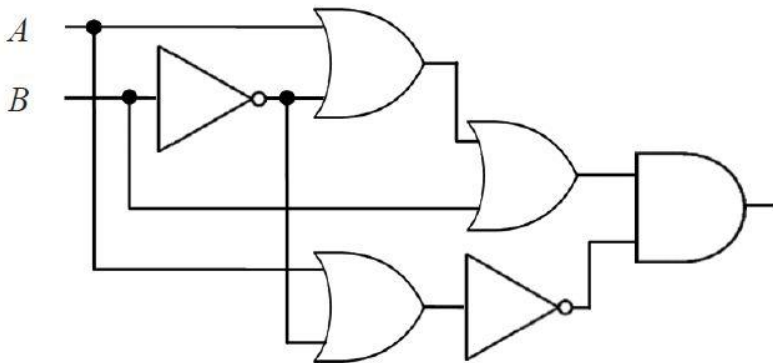


1. Riješi sjedeći logički sklop za navedene vrijednosti ulaznih varijabli A i B.

a) (1,1)=

b) (0,0)=




Napiši jednadžbu ovog logičkog sklopa

2. Riješi sjedeći logički sklop za navedene vrijednosti ulaznih varijabli A, B i C.

a) (1,1,1)=

b) (0,1,0)=

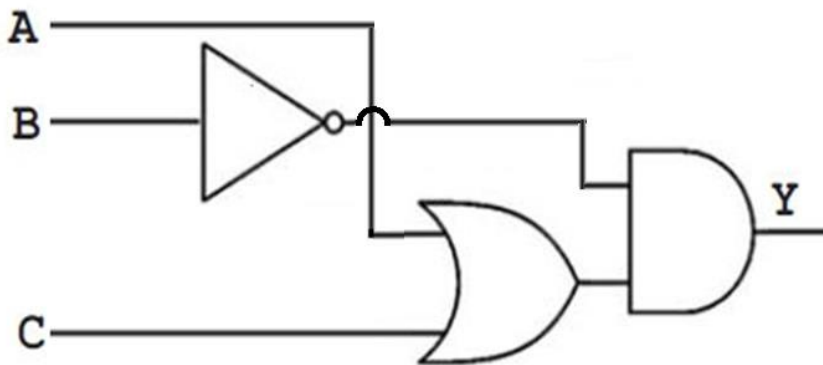

Napiši jednadžbu ovog logičkog sklopa

3. Riješi sjedeći logički sklop za navedene vrijednosti ulaznih varijabli A, B i C.

a) (0,1,1)=

b) (1,1,0)=

